

VHDL Datentypen: std_ulogic, std_logic

- Mehrwertige Datentypen
- Datentypen mit Auflösungsfunktion



Mehrwertige Datentypen (std_ulogic, std_logic)

- **Erfordert Einbindung der IEEE-Bibliothek:**

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

- **In der Bibliothek sind neun verschiedene Signalwerte deklariert:**

| Wert | Bedeutung | Verwendung |
|------|----------------------------|---|
| 'U' | Nicht initialisiert | Das Signal ist im Simulator (noch) nicht initialisiert |
| 'X' | Undefinierter Pegel | Simulator erkennt mehr als einen aktiven Signaltreiber (Buskonflikt) |
| '0' | Starke logische 0 | L-Pegel eines Standardausgangs |
| '1' | Starke logische 1 | H-Pegel eines Standardausgangs |
| 'Z' | Hochohmig bzw. floatend | Three-State-Ausgang |
| 'W' | Schwach unbekannt | Simulator erkennt Buskonflikt zwischen schwachen L- und H-Pegeln |
| 'L' | Schwacher L-Pegel | Open-Source-Ausgang mit Pull-Down-Widerstand |
| 'H' | Schwacher H-Pegel | Open-Drain-Ausgang mit Pull-Up-Widerstand |
| '-' | Don't-Care | Logikzustand des Ausgangssignals bedeutungslos, kann für Minimierung verwendet werden |

Datentyp mit Auflösungsfunktion (`std_logic`)

- Auflösungsfunktion `resolved` bestimmt den Signalwert, wenn zwei Treiber für das gleiche Signal existieren:
 - In der Hardware: verbinden von Gatterausgängen
 - In VHDL: zwei Prozesse treiben das gleiche Signal

| | | Signalwert von Treiber A | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Signalwert von Treiber B | | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'Z' | 'W' | 'L' | 'H' | '.' |
| | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' | 'U' |
| | 'X' | 'U' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' |
| | '0' | 'U' | 'X' | '0' | 'X' | '0' | '0' | '0' | '0' | 'X' |
| | '1' | 'U' | 'X' | 'X' | '1' | '1' | '1' | '1' | '1' | 'X' |
| | 'Z' | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'Z' | 'W' | 'L' | 'H' | 'X' |
| | 'W' | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'W' | 'W' | 'W' | 'W' | 'X' |
| | 'L' | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'L' | 'W' | 'L' | 'W' | 'X' |
| | 'H' | 'U' | 'X' | '0' | '1' | 'H' | 'W' | 'W' | 'H' | 'X' |
| | '.' | 'U' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' | 'X' |

Vor- und Nachteile des Datentyps `std_logic`

- **Vorteile:**
 - Erlaubt Open-Drain- und Three-State-Schaltungen
 - Modellierung nicht initialisierter Signale möglich
 - Unterstützt arithmetische Operatoren (+, -, *)
- **Nachteile:**
 - Höherer Simulationsaufwand durch Aufruf der Auflösungsfunktion bei jeder Signalzuweisung
 - Ungewolltes Kurzschließen von Standard-Gatterausgängen wird erst bei der Implementierung erkannt
 - Erfordert Einsatz von Konversionsfunktionen zwischen den Datentypen

Weniger erfahrene VHDL-Entwickler sollten den Datentyp `std_logic` nur an den Stellen verwenden, wo er wirklich erforderlich ist.

Konversionsfunktionen

- In der IEEE-Bibliothek definierte Konversionsfunktionen:

| Konversionsfunktion | Argumenttyp | Ergebnistyp |
|---------------------------------|---|---|
| <code>To_bit</code> | - <code>std_ulogic</code> - <code>std_logic</code> | - <code>bit</code> |
| <code>To_StdULogic</code> | - <code>bit</code> | - <code>std_ulogic</code> - <code>std_logic</code> |
| <code>To_bitvector</code> | - <code>std_ulogic_vector</code> - <code>std_logic_vector</code> | - <code>bit_vector</code> |
| <code>To_StdULogicVector</code> | - <code>bit_vector</code> - <code>std_logic_vector</code> | - <code>std_ulogic_vector</code> |
| <code>To_StdLogicVector</code> | - <code>bit_vector</code> - <code>std_ulogic_vector</code> | - <code>std_logic_vector</code> |


Die Konversionsfunktionen `To_bit` bzw. `To_StdULogic` können für beide Datentypen `std_ulogic` und `std_logic` verwendet werden!

VHDL-Modellierung von Open-Drain-Ausgängen

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity OPEN_DRAIN is
    port(
        IN1, IN2: in bit;
        OD_OUT: out std_logic
    );
end OPEN_DRAIN;
architecture TEST of OPEN_DRAIN is
    function To_stdlogic ( b : bit) return std_logic is -- wie letzte Folie...
    ...
begin
    P1: process (IN1)
    begin
        OD_OUT <= To_stdlogic(IN1);
        if IN1 = '1' then OD_OUT <= 'H';
        end if;
    end process P1;
    P2: process (IN2)
    begin
        OD_OUT <= To_stdlogic(IN2);
        if IN2 = '1' then OD_OUT <= 'H';
        end if;
    end process P2;
end TEST;
    
```

 Die Schaltung hat die Funktion eines Wired-AND




Bussystem mit Three-State-Treibern

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity BUS_SYSTEM is
end BUS_SYSTEM;
architecture TEST of BUS_SYSTEM is
signal IN_1, OUT_1 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal IN_2, OUT_2 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal EN_1, EN_2 : bit;
signal MYBUS: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  -- Bus_Komponente_1 mit nebenläufigen Signalzuweisungen
  IN_1 <= MYBUS;
  MYBUS <= OUT_1 when EN_1 = '1' else (others=>'Z');
  -- Bus_Komponente_2 mit Prozess
  P1: process(OUT_2, EN_2)
  begin
    if EN_2 = '1' then MYBUS <= OUT_2;
    else MYBUS <= (others=>'Z');
  end if;
end process P1;
IN_2 <= MYBUS;
end TEST;
```

**1. Möglichkeit:
bedingt
nebenläufig**

**2. Möglichkeit:
mit Prozess
und if**

Simulation des Three-State-Bussystems

 

- Wenn keiner der beiden Treiber aktiv ist, zeigt der Bus einen hochohmigen Zustand an (durchgezogene grüne Linie).
- Wenn beide Treiber aktiv sind, so wird ein undefiniertes Signal X angezeigt (gestrichelte Linie).

Datenpfadkomponenten


- **Multiplexer**
- **Binärzahlencode und Demultiplexer**
- **Prioritätsencoder**
- **Code-Umsetzer**
- **Komparator**
- **Hierarchische Strukturen in VHDL**
- **Addierer**
- **Multiplizierer**
- **Arithmetik in VHDL**



Daten- und Steuerpfad

Strukturierung digitaler Systeme:


- **Datenpfad (Operationswerk):** enthält die Komponenten zur Datenmanipulation und Datenflusssteuerung (kombinatorisch oder getaktet). Deren Funktion wird durch **Steuersignale** kontrolliert und sie können **Statussignale** erzeugen.
- **Steuerpfad (Steuerwerk):** ist meist ein endlicher Zustandsautomat (Finite State Machine, FSM) (vgl. Kap. 12). Dieser empfängt die **Statussignale** und generiert die **Steuersignale** für die Datenpfadkomponenten abhängig vom aktuellen Zustand des Automaten.

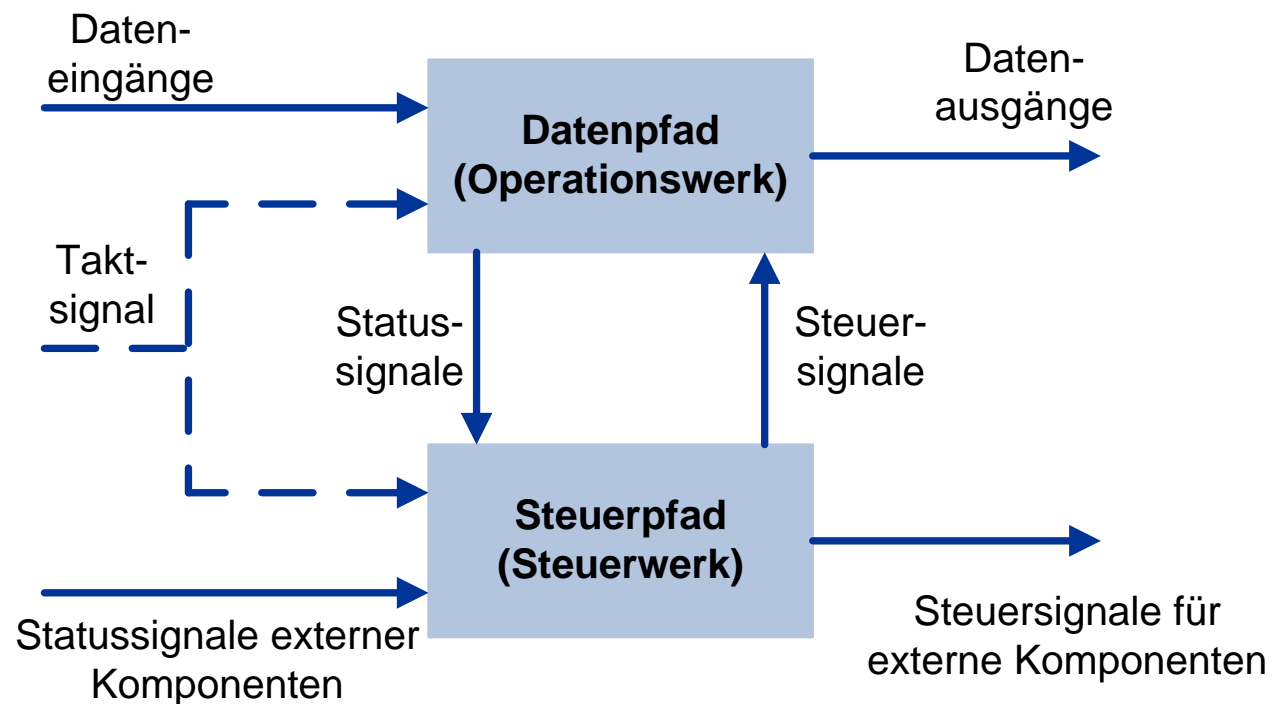


Varianten von Multiplexern

- 8-zu-1 MUX 74x151
- Doppel 4-zu-1 MUX 74x153
- Vierfach 2-zu-1 MUX 74x157


a)

 

b)

 

c)

 


```
entity MUX4X1_EN is
    port( E : in bit_vector(3 downto 0);
          S : in bit_vector(1 downto 0);
          nEN: in bit;
          Y : out bit);
end MUX4X1_EN;
architecture VERHALTEN of MUX4X1_EN is
begin
MUXPROC: process (S, E, nEN)
    begin
        if nEN = '0' then
            case S is
                when "00" => Y <= E(0);
                when "01" => Y <= E(1);
                when "10" => Y <= E(2);
                when "11" => Y <= E(3);
            end case;
        else
            Y <= '0';
        end if;
    end process MUXPROC;
end VERHALTEN;
```

Binärzahlendecoder

Ein Binärzahlendecoder hat die Aufgabe durch Auswertung eines n-Bit-Auswahlsignals, einen von 2^n Ausgängen anzusteuern.

- Der 74x138 3-zu-8 Decoder besitzt drei Freigabesignale, die alle aktiv sein müssen.
- Die Eingänge I0, I1 und I2 dienen als Auswahlsignal.

| Enable | | | Inputs | | | Outputs | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------|----|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| G1 | $\overline{\text{G2A}}$ | $\overline{\text{G2B}}$ | I2 | I1 | I0 | $\overline{\text{Y0}}$ | $\overline{\text{Y1}}$ | $\overline{\text{Y2}}$ | $\overline{\text{Y3}}$ | $\overline{\text{Y4}}$ | $\overline{\text{Y5}}$ | $\overline{\text{Y6}}$ | $\overline{\text{Y7}}$ |
| L | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| X | H | X | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| X | X | H | X | X | X | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H |
| H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H |
| H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H |
| H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H |
| H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |

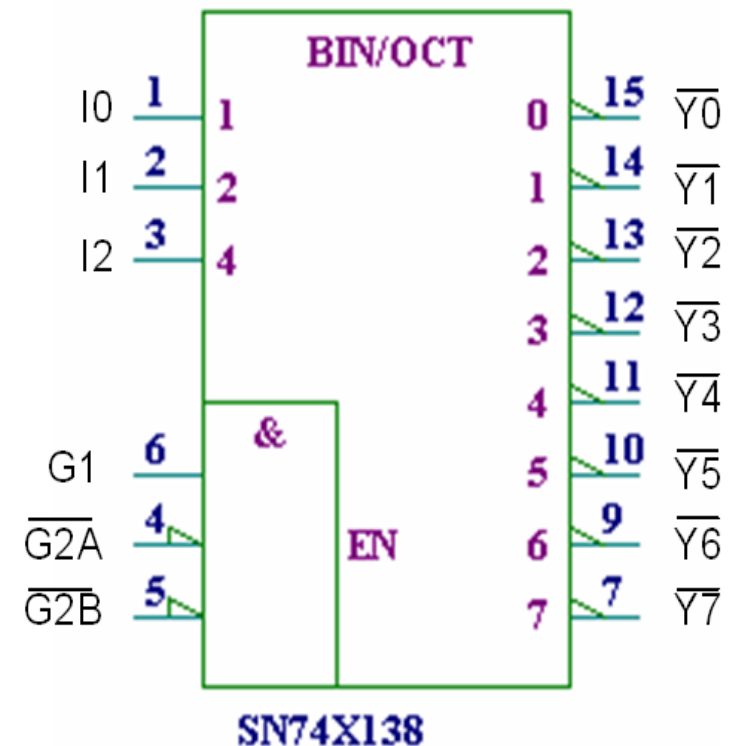


VHDL-Modell des Binärzahlendecoders

```
entity DEC_138 is
  port( I          : in bit_vector(2 downto 0);  -- Daten Eingang
        G1, nG2A, nG2B : in bit;                -- Freigabeeingaenge
        Y_N        : out bit_vector(7 downto 0)); -- Ausgangssignale
end DEC_138;
architecture DEC3_8 of DEC_138 is
  signal EN: bit;                                -- Lokales Freigabesignal
begin
  EN <= G1 and not nG2A and not nG2B;
  process(I, EN)
    variable TEMP: bit_vector(3 downto 0);      -- Lokale Testvariable
  begin
    Y_N <= (others => '1');                      -- Default Zuweisung; Aggregat
    TEMP := EN & I ;                             -- Verknuepfung: Vektor mit Bit
    case TEMP is
      when "1000" => Y_N(0) <= '0';
      when "1001" => Y_N(1) <= '0';
      when "1010" => Y_N(2) <= '0';
      ...
      when "1111" => Y_N(7) <= '0';
      when others => null; -- fuer EN=0: waehle Default
    end case;
  end process;
end DEC3_8;
```

Binärencoder / Prioritätsencoder

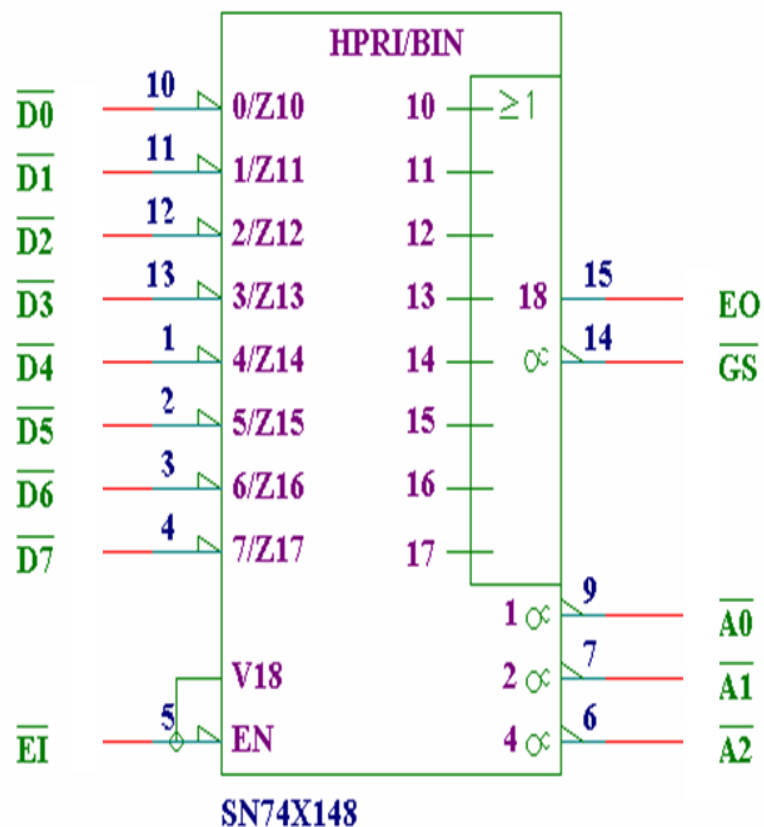Binärencoder besitzen die umgekehrte Funktion von Binärdecodern: Sie generieren aus 2^n Eingangssignalen ein binär codiertes Ausgangssignal. Wenn gleichzeitig mehrere Eingangssignalleitungen aktiv sind, so wird das Signal mit der höchsten Priorität codiert (Prioritätsencoder).



| | Dateneingänge | | | | | | | | | Ausgänge | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|
| $\overline{\text{EI}}$ | $\overline{\text{D7}}$ | $\overline{\text{D6}}$ | $\overline{\text{D5}}$ | $\overline{\text{D4}}$ | $\overline{\text{D3}}$ | $\overline{\text{D2}}$ | $\overline{\text{D1}}$ | $\overline{\text{D0}}$ | $\overline{\text{GS}}$ | $\overline{\text{A2}}$ | $\overline{\text{A1}}$ | $\overline{\text{A0}}$ | EO |
| H | X | X | X | X | X | X | X | X | H | H | H | H | H |
| L | L | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L | H |
| L | H | L | X | X | X | X | X | X | L | L | L | H | H |
| L | H | H | L | X | X | X | X | X | L | L | H | L | H |
| L | H | H | H | L | X | X | X | X | L | L | H | H | H |
| L | H | H | H | H | L | X | X | X | L | H | L | L | H |
| L | H | H | H | H | H | L | X | X | L | H | L | H | H |
| L | H | H | H | H | H | H | L | X | L | H | H | L | H |
| L | H | H | H | H | H | H | H | L | L | H | H | H | H |
| L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |

VHDL-Modell des Prioritätsencoders

```
entity P_ENC_148 is
    port( D_N   : in bit_vector(7 downto 0); -- Prioritaets-Eingaenge
          nEI   : in bit;                  -- Freigabe
          A_N   : out bit_vector(2 downto 0); -- Binaerer Ausgang
          EO, nGS: out bit);              -- Kaskadierungsausgaenge
end P_ENC_148;
architecture PEN8_3 of P_ENC_148 is
begin
    process(D_N, nEI)
    begin
        A_N <= "111"; nGS <= '1'; EO <= '1';      -- Default Zuweisungen
        if nEI = '0' then
            nGS <= '0';
            if D_N(7) = '0' then A_N <= "000"; -- Invertierte 7
            elsif D_N(6) = '0' then A_N <= "001";
            elsif D_N(5) = '0' then A_N <= "010";
            elsif D_N(4) = '0' then A_N <= "011";
            elsif D_N(3) = '0' then A_N <= "100";
            elsif D_N(2) = '0' then A_N <= "101";
            elsif D_N(1) = '0' then A_N <= "110";
            elsif D_N(0) = '0' then A_N <= "111"; -- Invertierte 0
            else A_N <= "111"; nGS <= '1'; EO <= '0'; -- Kein Eingang aktiv
            end if;
        end if;
    end if;
end if;
```


Codeumsetzer

Code-Umsetzer haben die Aufgabe, einen Code in einen anderen zu überführen.

Beispiel: 7-Segment-Decoder:

```
entity SEG7 is
    port(
        A: in bit_vector(3 downto 0);    -- Eingangsvektor
        SEG: out bit_vector(6 downto 0)); -- Ausgangsvektor
end SEG7;
architecture VERHALTEN of SEG7 is
begin
    DECODER: process (A)
    begin
        case A is
            -- Segmente
            when "0000" => SEG <= "1111110"; -- 0
            when "0001" => SEG <= "0110000"; -- 1
            when "0010" => SEG <= "1101101"; -- 2
            ...
            when "1110" => SEG <= "1001111"; -- E
            when "1111" => SEG <= "1000111"; -- F
        end case;
    end process DECODER;
end VERHALTEN;
```

7-Segment-Decoder

 


Hierarchische Strukturmodellierung in VHDL

- Jedes `entity/architecture`-Paar lässt sich als untergeordnete Komponente wieder verwenden. Alle compilierten Hardwarefunktionsblöcke werden in eine Bibliothek mit dem Namen `work` geschrieben und können von dort durch ein Modell auf einer höheren Hierarchieebene als Bibliotheksmodul eingebunden werden.

VHDL-Code, der Komponenten verwendet, muss die folgenden Codeelemente besitzen:

- Eine **Komponentendeklaration** vor dem `architecture begin`. Die Komponentendeklaration muss dieselben Port-Signalnamen und -typen verwenden, wie die zugehörige `entity`.
- Eine oder mehrere **Komponenteninstanziierungen** mit je einer `port map`-Anweisung nach dem `architecture begin`.
- Sollte es zu einer `entity` in der `work`-Bibliothek mehrere Architekturen geben, so ist zusätzlich auch eine **Komponentenkonfiguration** vor dem `architecture begin` erforderlich.
- Bei der Komponenten-Instanziierung werden alle Komponenteneingänge mit Signalen verbunden. Nicht benutzte Komponentenausgänge können offen bleiben (Schlüsselwort `open`).

 Hierarchisches Modell eines 2-zu-1-Multiplexers



- Die Komponenten UND und ODER müssen in der ./work-Bibliothek vorhanden sein.
- Instanzen U1 und U3: Übergabe der Signale in der port map in der Reihenfolge, wie sie in der Komponentendeklaration bzw. in der Komponenten-entity angegeben sind (engl. **positional order association**).
- Instanz U2: Übergabe der Signale durch namentliche Zuordnung der aktuellen Signale (engl. **named order association**) zu den lokalen Signalen der Komponente in der Form
 <local_signal> => <actual_signal>
(Reihenfolge der Schnittstellensignale ist hier beliebig !)

```
architecture STRUKT of MUX STRUKT is
```

```
component UND is -- UND Komponentendeklaration
    port (A, B : in bit; Y: out bit);
end component;
```

```
component ODER is -- ODER Komponentendeklaration
    port (A, B : in bit; Y: out bit);
end component;
```

```
-- Komponentenkongfigurationen
for U1, U2: UND use entity work.UND(A);
for U3: ODER use entity work.ODER(A);
```

```
signal H1, H2, H3 : bit;
begin
    H2 <= not S after 2 ns;
```


```
U1: UND port map(S, IB, H1); -- Instanziierungen
U2: UND port map(Y=>H3,
                A=>IA,
                B=>H2);
U3: ODER port map(H1, H3, Y);
end STRUKT;
```

Addierer

- Halb-Addierer

$$S = A \oplus B$$


$$C = A B$$

 


- Voll-Addierer

$$S = A_i \oplus B_i \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = A B + A C_{in} + B C_{in}$$

 

4-Bit Addierer

 


- 4 Bit Addierer
- Funktion mit
 - 9 Inputs
 - 5 Outputs

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

4-Bit Addierer

 

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \oplus C_{in}$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_0$$

$$S_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus C_1$$

$$S_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus C_2$$

$$C_0 = A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}$$

$$C_1 = A_1 B_1 + A_1 C_0 + B_1 C_0$$

$$C_2 = A_2 B_2 + A_2 C_1 + B_2 C_1$$

$$C_{out} = A_3 B_3 + A_3 C_2 + B_3 C_2$$

4-Bit Addierer

1. Implementierung mit vollständiger Expansion

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

$$C_0 = A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= A_1 B_1 + A_1 C_0 + B_1 C_0 \\ &= A_1 B_1 + A_1 (A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}) + B_1 (A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}) \\ &= A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_1 A_0 C_{in} + A_1 B_0 C_{in} + B_1 A_0 B_0 + B_1 A_0 C_{in} + B_1 B_0 C_{in} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= A_2 B_2 + A_2 C_1 + B_2 C_1 \\ &= A_2 B_2 \\ &\quad + A_2 (A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_1 A_0 C_{in} + A_1 B_0 C_{in} + B_1 A_0 B_0 + B_1 A_0 C_{in} + B_1 B_0 C_{in}) \\ &\quad + B_2 (A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_1 A_0 C_{in} + A_1 B_0 C_{in} + B_1 A_0 B_0 + B_1 A_0 C_{in} + B_1 B_0 C_{in}) \end{aligned}$$

$$C_{out} = A_3 B_3 + A_3 C_2 + B_3 C_2$$

4-Bit Addierer

1. Implementierung mit vollständiger Expansion

Größe der Carry Funktion:

$M(C_i)$.. Anzahl der Und-Terme in der C_i Funktion

$$M(C_0) = 3$$

$$M(C_1) = 7$$

$$M(C_2) = 15$$

$$M(C_3) = 31$$

$$M(C_i) = 2 \cdot M(C_{i-1}) + 1 = 2^{i+2} - 1$$

$$M(C_7) = 2^9 - 1 = 511$$

$$M(C_{15}) = 2^{17} - 1 = 131\,071$$

$$M(C_{31}) = 2^{33} - 1 = 8\,589\,934\,591$$

$$M(C_{63}) = 2^{65} - 1 \sim 36.9 \cdot 10^{18}$$

$$M(C_{127}) = 2^{129} - 1 \sim 6.8 \cdot 10^{38}$$

4-Bit Addierer

1. Implementierung mit vollständiger Expansion

Kosten der Carry Funktion (Anzahl der Gates + Anzahl der Eingänge):

$\#G_{\max}(C_i)$.. Anzahl der Eingänge des größten Gates in der C_i Funktion

$$\#G_{\max}(C_0) = 2$$

$$\#G_{\max}(C_1) = 3$$

$$\#G_{\max}(C_2) = 4$$

$$\#G_{\max}(C_3) = 5$$

$$\#G_{\max}(C_i) = \#G_{\max}(C_{i-1}) + 1 = i + 2$$

$$3 \cdot M(C_i) + 1 + M(C_i) \leq K(C_i) \leq M(C_i)(1 + \#G_{\max}(C_i)) + 1 + M(C_i)$$

$$3 \cdot M(C_i) + 1 + M(C_i) \leq K(C_i) \leq (i + 3) \cdot M(C_i) + 1 + M(C_i)$$

$$C_2: 45 \leq K(C_i) \leq 75$$

$$C_3: 93 \leq K(C_i) \leq 186$$

$$C_7: 1533 \leq K(C_i) \leq 4088$$

$$C_{15}: 393\,213 \leq K(C_i) \leq 25\,769\,803\,773$$

$$C_{31}: 2.5 \cdot 10^{10} \leq K(C_i) \leq 2.9 \cdot 10^{11}$$

$$C_{63}: 1.1 \cdot 10^{20} \leq K(C_i) \leq 2.4 \cdot 10^{21}$$

$$C_{127}: 2.0 \cdot 10^{39} \leq K(C_i) \leq 8.8 \cdot 10^{40}$$

4-Bit Addierer

1. Implementierung mit vollständiger Expansion

Worst Case Delay der Carry Funktion (Tiefe der 4-Input Gates):

#Gmax(C_i) ... Anzahl der Eingänge des größten Gates in der C_i Funktion

Depth(k) ... Tiefe der 4-input Gates bei einem k -input AND oder OR Ausdrucks

$$\text{Depth}(k) = \frac{\log k}{\log 4}$$

$$\text{Depth}(4) = 1$$

$$\text{Depth}(16) = 2$$

$$\text{Depth}(64) = 3$$

$$\text{WCD}(C_i) = \text{Depth}(\#Gmax(C_i)) + \text{Depth}(M(C_i))$$

$$\text{WCD}(C_3) = \text{Depth}(5) + \text{Depth}(31) = 3.5$$

$$\text{WCD}(C_7) = 6.1$$

$$\text{WCD}(C_{15}) = 10.5$$

$$\text{WCD}(C_{31}) = 19.0$$

$$\text{WCD}(C_{63}) = 35.5$$



$$\text{WCD}(C_{127}) = 68.0$$

4-Bit Addierer

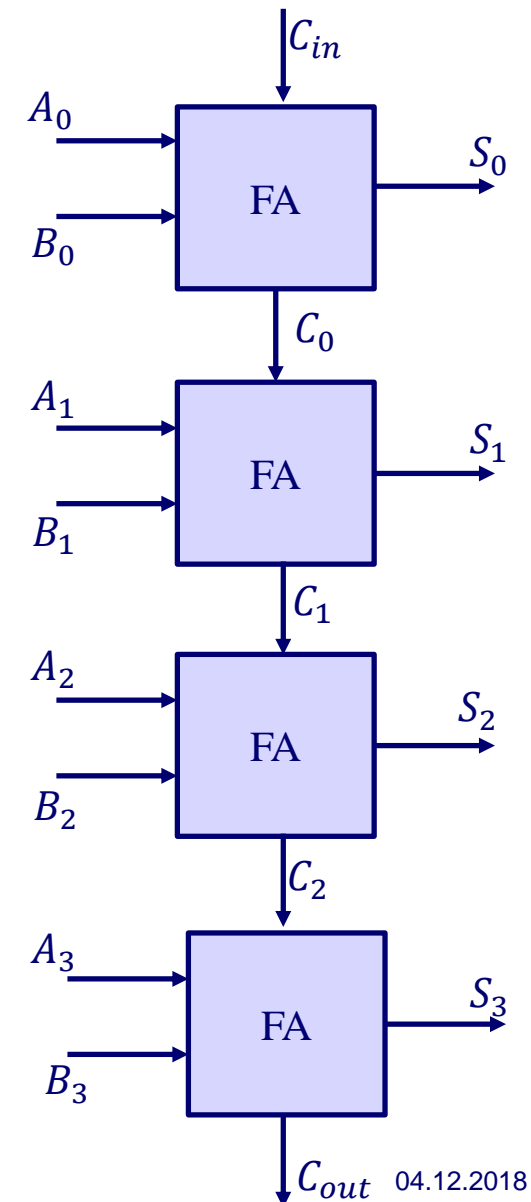 2. Implementierung mit Hilfe von Sub-Funktionen

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$





4-Bit Addierer

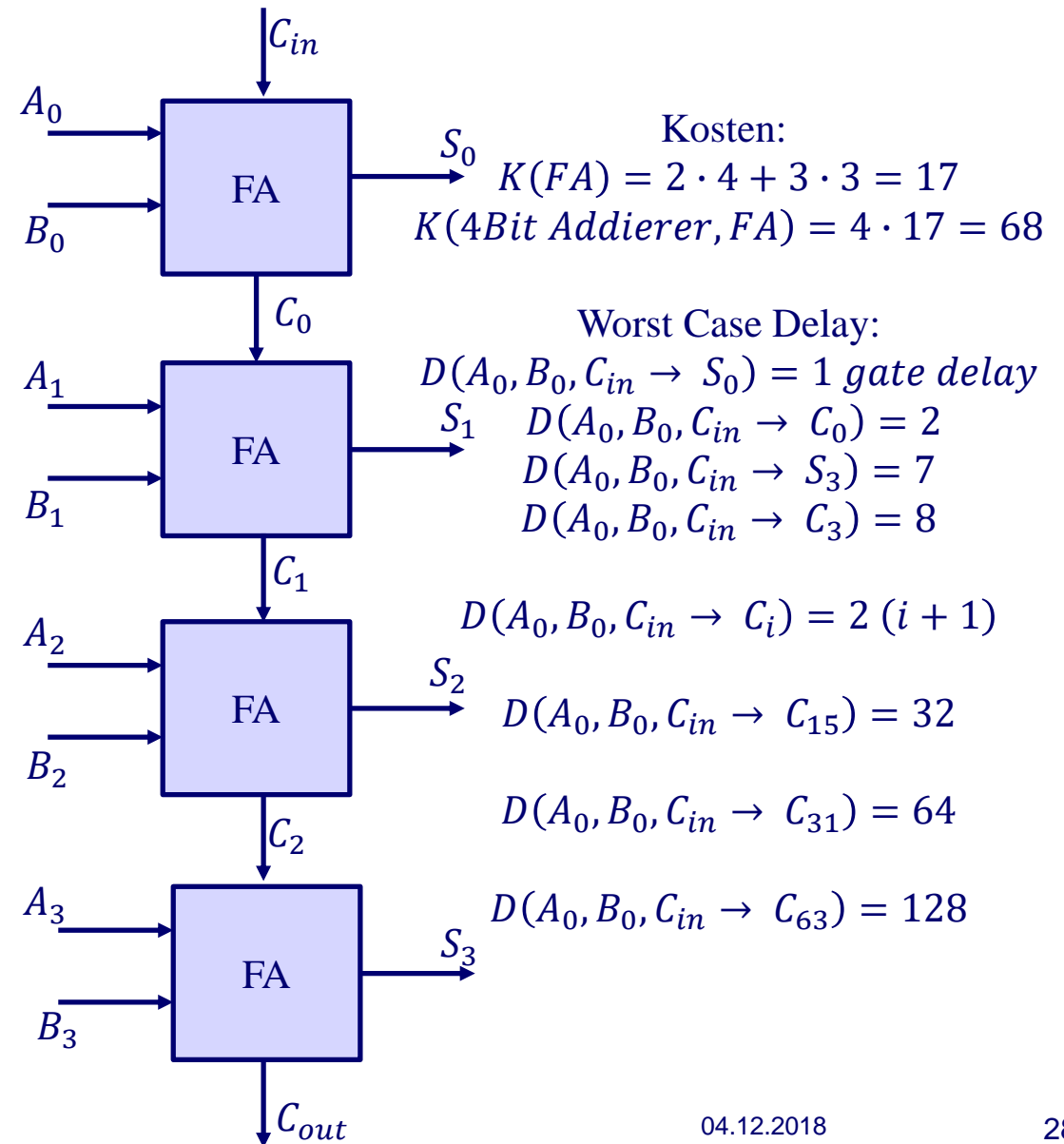 2. Implementierung mit Hilfe von Sub-Funktionen

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$



4-Bit Addierer

3. Implementierung mit Hilfe der Faktorisierung

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

$$C_0 = A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= A_1 B_1 + A_1 C_0 + B_1 C_0 \\ &= A_1 B_1 + A_1 (A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}) + B_1 (A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in}) \\ &= A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_1 A_0 C_{in} + A_1 B_0 C_{in} + B_1 A_0 B_0 + B_1 A_0 C_{in} + B_1 B_0 C_{in} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= A_2 B_2 + A_2 C_1 + B_2 C_1 \\ &= A_2 B_2 \\ &\quad + A_2 (A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_1 A_0 C_{in} + A_1 B_0 C_{in} + B_1 A_0 B_0 + B_1 A_0 C_{in} + B_1 B_0 C_{in}) \\ &\quad + B_2 (A_1 B_1 + A_1 A_0 B_0 + A_1 A_0 C_{in} + A_1 B_0 C_{in} + B_1 A_0 B_0 + B_1 A_0 C_{in} + B_1 B_0 C_{in}) \end{aligned}$$

$$C_{out} = A_3 B_3 + A_3 C_2 + B_3 C_2$$

4-Bit Addierer

3. Implementierung mit Hilfe der Faktorisierung

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$
$$C_i = A_i B_i + A_i C_{i-1} + B_i C_{i-1}$$

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

$$C_0 = A_0 B_0 + A_0 C_{in} + B_0 C_{in} = G_0 + (A_0 + B_0) C_{in} = G_0 + P_0 C_{in}$$

$$C_1 = A_1 B_1 + A_1 C_0 + B_1 C_0 = G_1 + P_1 C_0 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_2 = A_2 B_2 + A_2 C_1 + B_2 C_1 = G_2 + P_2 C_1 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_{out} = A_3 B_3 + A_3 C_2 + B_3 C_2$$
$$= G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

4-Bit Addierer

3. Implementierung mit Hilfe der Faktorisierung

$$G_i = A_i B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{in}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

Kosten:

$$K(P_i) = 3$$

$$K(G_i) = 3$$

$$K(C_0) = 3 + 3 = 6$$

$$K(C_1) = 3 + 4 + 4 = 11$$

$$K(C_2) = 3 + 4 + 5 + 5 = 17$$

$$K(C_3) = 3 + 4 + 5 + 6 + 6 = 24$$

4-Bit Addierer

3. Implementierung mit Hilfe der Faktorisierung

Kosten:

$$K(P_i) = 3$$

$$K(G_i) = 3$$

$$K(C_0) = 3 + 3 = 6$$

$$K(C_1) = 3 + 4 + 4 = 11$$

$$K(C_2) = 3 + 4 + 5 + 5 = 17$$

$$K(C_3) = 3 + 4 + 5 + 6 + 6 = 24$$

$$K(C_i) = \sum_{k=1}^{i+3} k - 3 + i + 3 = \frac{(i+4)(i+3)}{2} + i = \frac{i^2 + 7i + 12}{2} + i$$

$$K(C_7) = 62$$

$$K(C_{15}) = 186$$

$$K(C_{31}) = 626$$

$$K(C_{63}) = 2274$$

$$K(C_{127}) = 8642$$

4-Bit Addierer

3. Implementierung mit Hilfe der Faktorisierung

Kosten der Carry-Berechnungs-Logik:

$$K(CLA_i) = \sum_{k=0}^i K(C_k)$$

$$K(CLA_3) = K(C_0) + K(C_1) + K(C_2) + K(C_3) = 6 + 11 + 17 + 24 = 58$$

$$K(CLA_7) = 244$$

$$K(CLA_{15}) = 1256$$

$$K(CLA_{31}) = 7632$$

$$K(CLA_{63}) = 52\,128$$

$$K(CLA_{127}) = 382\,784$$

4-Bit Addierer

3. Implementierung mit Hilfe der Faktorisierung

$$C_0 = G_0 + P_0 C_{in}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_{in}$$

Worst Case Delay der Carry-Look-Ahead Logic:

$$D(C_i) = \text{Depth}(i + 3) + \text{Depth}(i + 3)$$

$$D(C_0) = 1.6$$

$$D(C_1) = 2.0$$

$$D(C_2) = 2.3$$

$$D(C_3) = 2.6$$

$$D(C_7) = 3.3$$

$$D(C_{15}) = 4.2$$

$$D(C_{31}) = 5.1$$

$$D(C_{63}) = 6.1$$

$$D(C_{127}) = 7.0$$

4-Bit Addierer

Kosten

| | i=3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 |
|----------------|--------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Full Expansion | 93-186 | 1533-4088 | $10^5 - 10^9$ | $10^{10} - 10^{11}$ | $10^{20} - 10^{21}$ | $10^{39} - 10^{40}$ |
| Sub Function | 68 | 136 | 272 | 544 | 1088 | 2176 |
| Faktorisierung | 58 | 244 | 1256 | 7632 | 52128 | 382784 |



Delay

| | i=3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 |
|----------------|-----|-----|------|------|------|------|
| Full Expansion | 3.5 | 6.1 | 10.5 | 19.5 | 35.5 | 68.0 |
| Sub Function | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Faktorisierung | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 9.0 |

Halbaddierer

Ein Halbaddierer hat die Aufgabe, zwei Eingangsbits A und B ohne Übertragseingang miteinander zu addieren. Dabei wird ein Summationssignal SUM und ein Übertragungssignal CO gebildet.

| B | A | SUM | CO |
|---|---|-----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

  

$$\text{SUM} = A \leftrightarrow B \quad \text{und} \quad \text{CO} = A \wedge B$$

```
entity HALBADD is
    port (A, B :in bit; SUM, CO :out bit);
end HALBADD;
architecture VERHALTEN of HALBADD is
begin
    SUM <= A xor B after 2 ns;
    CO <= A and B after 2 ns;
end VERHALTEN;
```

Volladdierer

| CIN | B | A | COOUT | SUM |
|-----|---|---|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Der Wahrheitstabelle des Volladdierers entnimmt man:

$$SUM = A \oplus B \oplus CIN$$


$$COUT = A \cdot B + CIN \cdot (A + B)$$

mit den Abkürzungen:

- Carry Generate: $G = A \cdot B$
- Carry Propagate: $P = A + B$


wird: $COUT = G + CIN \cdot P$

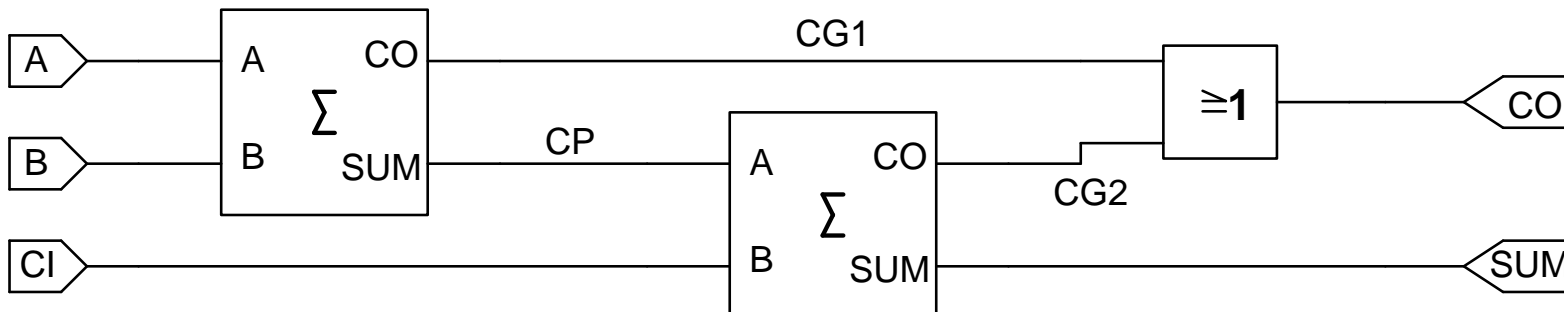CG und CP hängen nur von den Eingangsbits A und B, nicht jedoch von CI ab !




Hierarchisches Modell eines Volladdierers
 
```
architecture VERHALTEN of VOLLADD is
  component HALBADD
    port (A, B :in bit; SUM, CO :out bit);
  end component;
  signal CG1, CG2, CP: bit;
begin
  HA1: HALBADD
    port map(A, B, CP, CG1);
  HA2: HALBADD
    port map(CP, CI, SUM, CG2);
  CO <= CG1 or CG2 after 2 ns;
end VERHALTEN;
```



8-Bit-Ripple-Carry-Addierer

- Die jeweiligen Operandenbits A_i und B_i werden an die A- und B-Eingänge der einzelnen Volladdierer geführt.
- Ein eventuell vorhandener Carry-Eingang für den 8-Bit-Addierer wird an den Carry-Eingang der niederwertigsten Stufe gelegt. Andernfalls wird dieser mit logisch 0 verbunden.
- Die Carry-Ausgänge werden in einer Kette auf die Carry-Eingänge der nachfolgenden Stufe gelegt.
- Das Summationsergebnis ist zur Vermeidung von Überläufen um ein Bit breiter als die Operanden. Der Carry-Ausgang der letzten Volladdiererstufe wird als höchstwertigstes Summationsbit interpretiert.

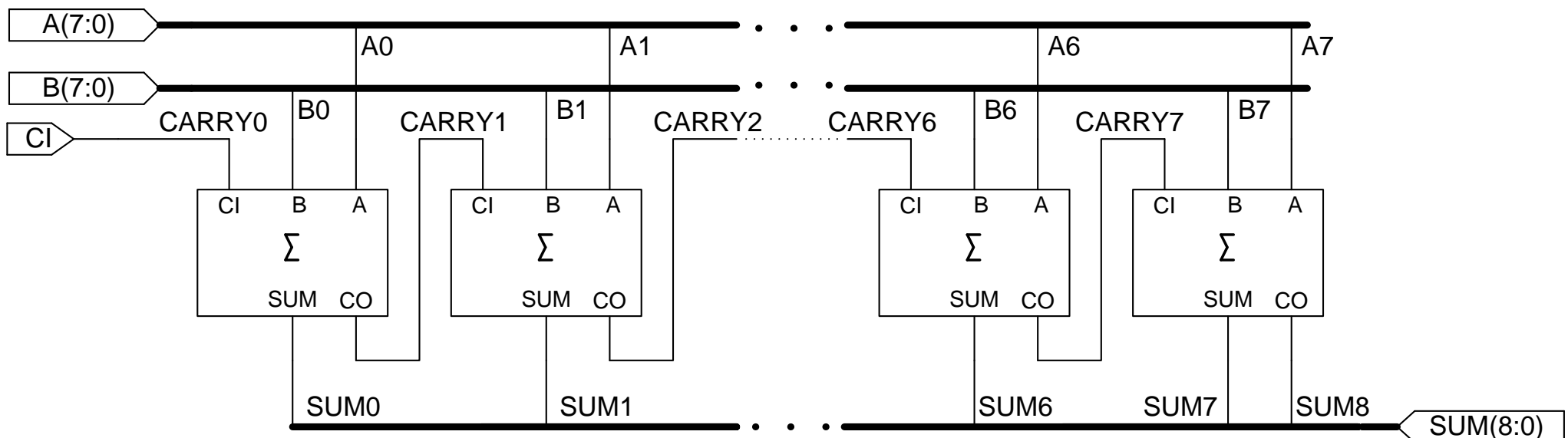

Strukturmodell eines N-Bit-Ripple-Carry-Addierers

```
entity N_BIT_ADD is
  generic( N: integer:=8);
  port (A, B :in bit_vector(N-1 downto 0);
        CI :in bit;
        SUM:out bit_vector(N downto 0));
end N_BIT_ADD;
architecture VERHALTEN of N_BIT_ADD is
  component VOLLADD
    port (A, B, CI :in bit; SUM, CO :out bit);
  end component;
  signal CARRY: bit_vector(N downto 0);
begin
  CARRY(0) <= CI;
  NBIT: for I in 0 to N-1 generate
    VA: VOLLADD
      port map(...);
  end generate NBIT;
```

Parametrisierung der
Bitbreite durch
generic

Komponenteninstanziierung in
einer for generate-Schleife


Simulation eines 8-Bit-Ripple-Carry-Addierers

**t=0: A=0xFF,
B=0x00**

**=> SUM = 0xFF
bei t = 4 ns**

**t = 10 ns: CI = 1
=> SUM = 0x100
bei t = 42 ns**

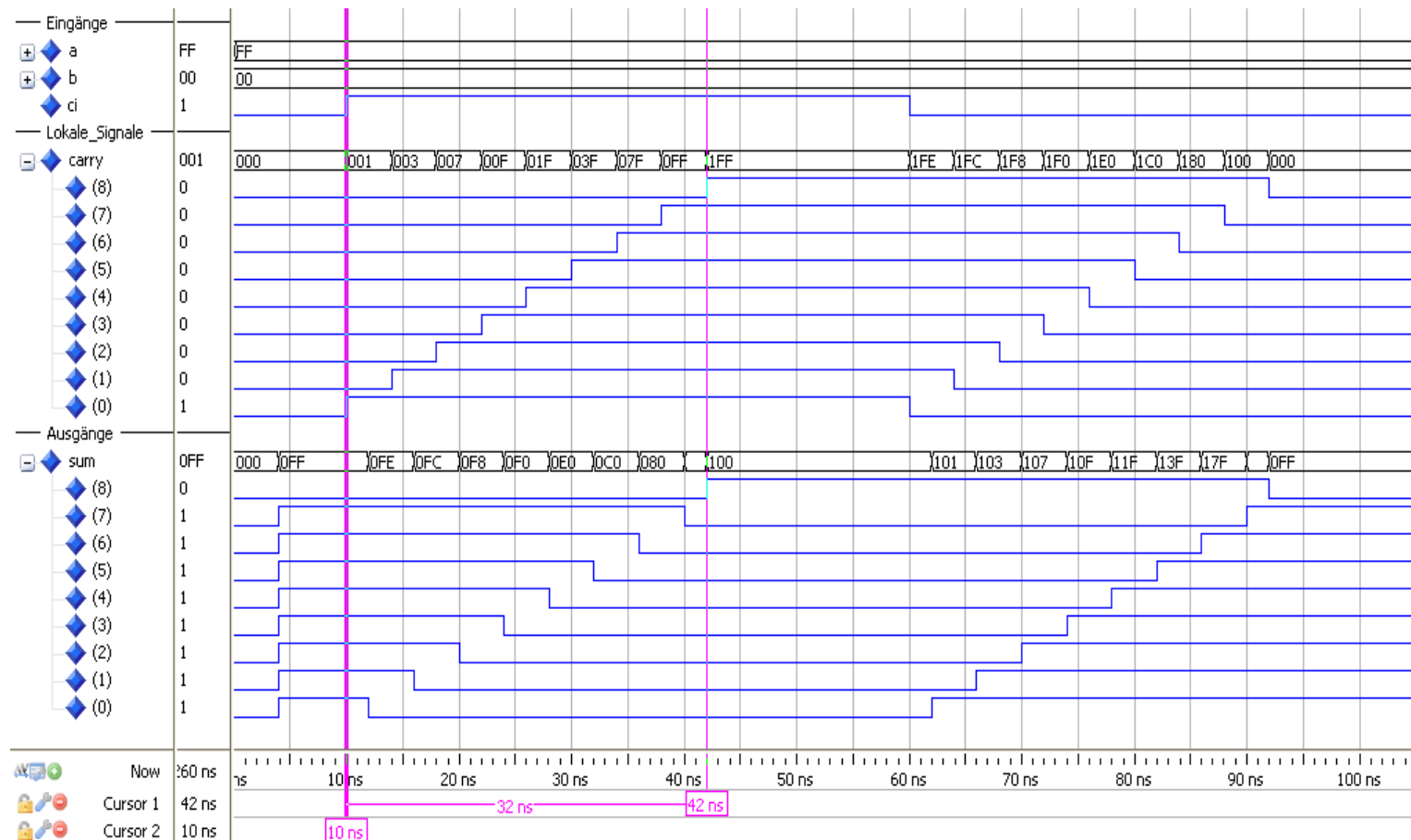**t = 60 ns: CI = 0
=> SUM = 0xFF
bei t = 92 ns**



Beim Ripple-Carry-Addierer werden die Carry-Ausgänge mit den Carry-Eingängen der jeweils nächsten Stufe verbunden. Dadurch entsteht eine Übertragskette (engl. carry chain). Die worst-case-Verzögerungszeit des Ripple-Carry-Addierers nimmt mit jedem zusätzlichen Operandenbit zu.


Prinzip des Carry-Lookahead-Addierers

- Lange Laufzeiten in den Carry-Signalketten werden aufgebrochen.
- Alle Carry-Signale werden gleichzeitig berechnet.
- Beim Volladdierer werden die CG(Carry-Generate)- und CP(Carry-Propagate)-Signale als Signal P_i bzw. G_i nach außen geführt.
- Die Bildung des Carry-Signals wird rekursiv betrachtet:

$$C_i = (C_{i-1} \cdot P_i) + G_i$$

- In der ersten Stufe ($i=0$) wird: $C_0 = (C_{-1} \cdot P_0) + G_0$
- in der zweiten Stufe ($i=1$): $C_1 = (C_0 \cdot P_1) + G_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_{-1}$
- Alle P_i - und G_i -Signale werden im Carry-Lookahead-Generator CPG gleichzeitig zu C_i -Signalen ausgewertet und den einzelnen Volladdierern zur Verfügung gestellt.

4-Bit-Carry-Lookahead-Addierer

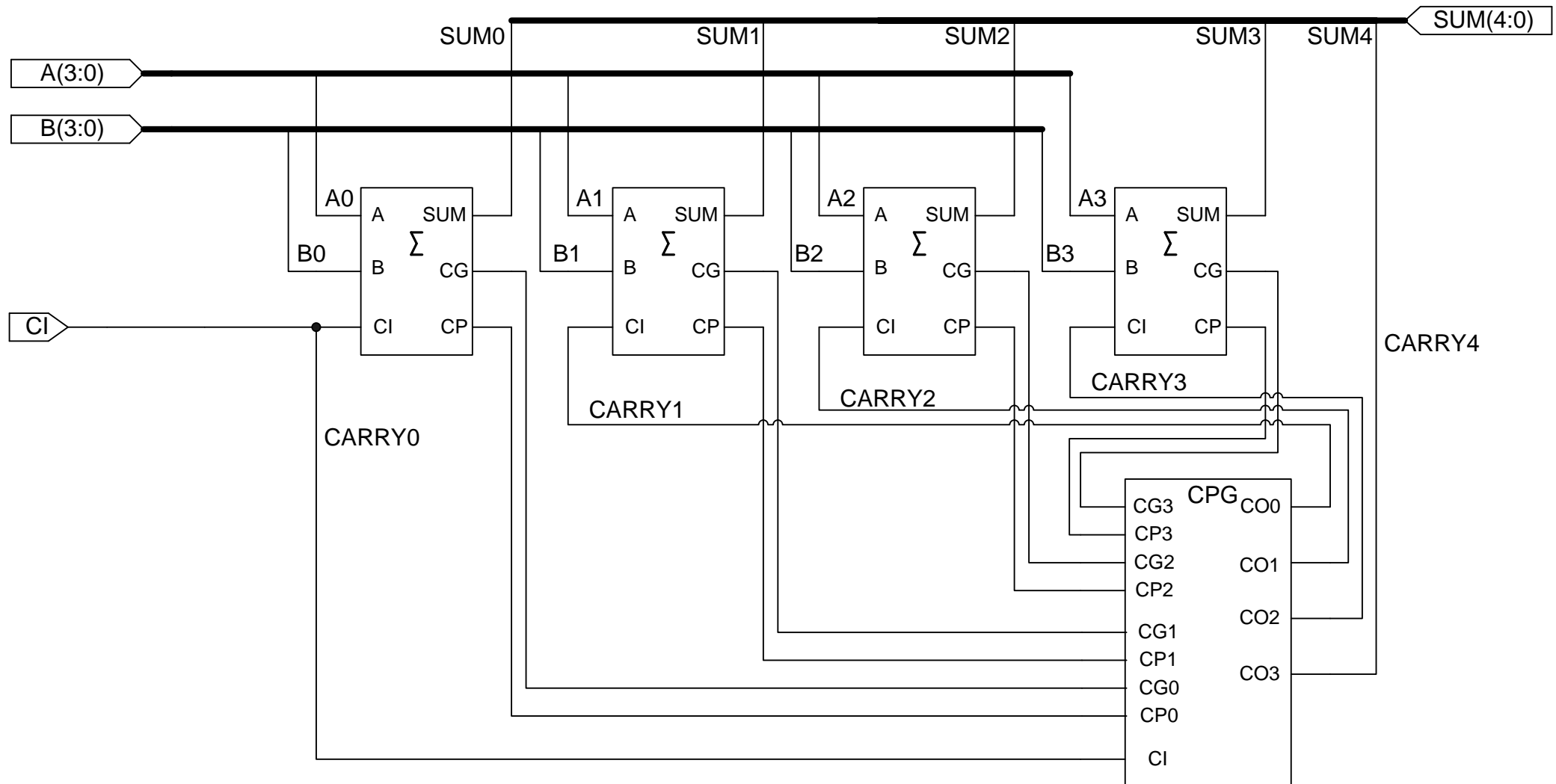


VHDL-Modell eines 4-Bit-Carry-Lookahead-Generators

```
-- 4-Bit Carry-Lookahead-Generator
entity CPG is
    port( CG, CP: in bit_vector(3 downto 0);
          CI: in bit;
          CO: out bit_vector(3 downto 0)
    );
end CPG;
architecture VERHALTEN of CPG is
begin
    CO(0) <= CG(0) or (CP(0) and CI) after 5 ns;
    CO(1) <= CG(1) or (CP(1) and CG(0)) or
              (CP(1) and CP(0) and CI) after 5 ns;
    CO(2) <= CG(2) or (CP(2) and CG(1)) or
              (CP(2) and CP(1) and CG(0)) or
              (CP(2) and CP(1) and CP(0) and CI) after 5 ns;
    CO(3) <= CG(3) or (CP(3) and CG(2)) or
              (CP(3) and CP(2) and CG(1)) or
              (CP(3) and CP(2) and CP(1) and CG(0)) or
              (CP(3) and CP(2) and CP(1) and CP(0) and CI) after 5 ns;
end VERHALTEN;
```

Die Breite der Produktterme nimmt mit zunehmender Bitbreite zu und erhöht damit die Signallaufzeit. Dies begrenzt den sinnvollen Einsatz von Carry-Lookahead-Addierern.

Simulation einer 4-Bit-Carry-Lookahead-Struktur

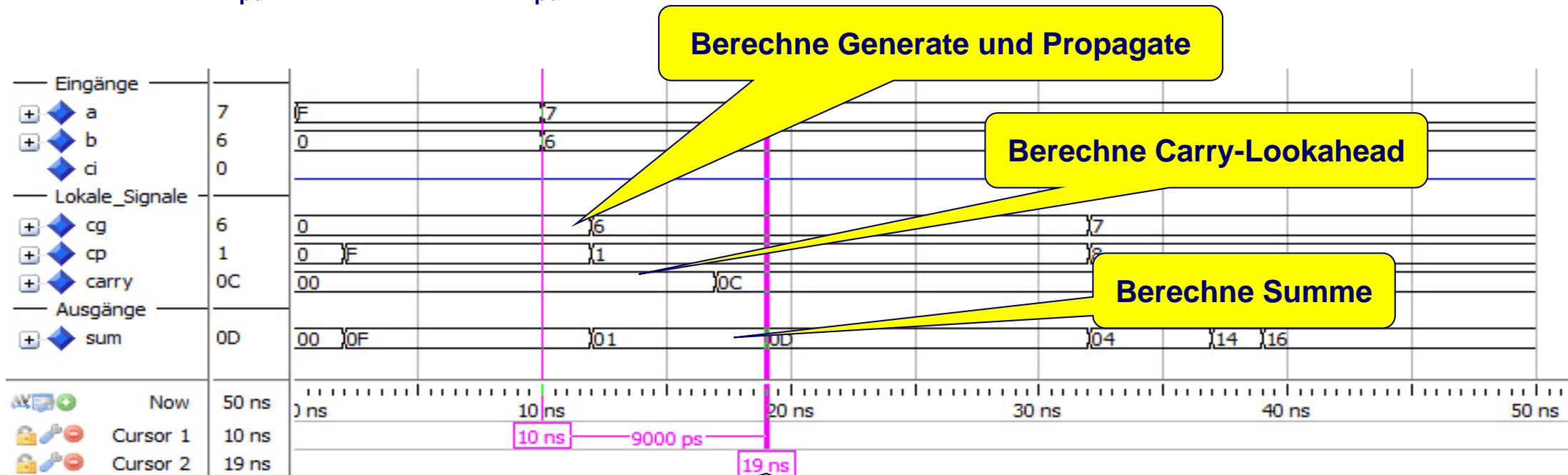
- Die Verzögerungszeit durch den Carry-Lookahead-Addierer ist unabhängig von der Anzahl der zu addierenden Bits.
- Im worst-case-Fall muss das Signal drei Stufen durchlaufen.
- Beispiel: $t_{pd}(\text{Volladd}) = 2 \text{ ns}$, $t_{pd}(\text{Carry-Lookahead}) = 5 \text{ ns}$



Die Verzögerungszeit beim Wechsel der Eingangssignale zum Summationsausgang beträgt im worst-case-Fall nur 9 ns.

Kombinierter Addierer / Subtrahierer

- Einfacher Aufbau für Zweierkomplementarithmetik.
- Verwende das Steuersignal $\overline{\text{ADD}} / \text{SUB}$:
- Falls das Steuersignal 0 ist, so wird addiert, andernfalls subtrahiert.
- Bei der Addition bedeutet $\text{CARRY} = 1$ einen Übertrag, bei der Subtraktion bedeutet $\text{CARRY} = 0$ einen Übertrag (Borrow).
- Erstelle eine Wahrheitstabelle für die Eingangssignale A, B und C_{IN} sowie die Ausgangssignale C_{OUT} und bestimme die zusätzlichen Logikfunktionen.

 

Addition von Festkommazahlen im Q-Format

Beispiel: Addition einer s3Q12-Zahl mit einer s1Q14-Zahl zu einem s4Q11-Ergebnis:

- Verwende die gleichen Hardwareaddierer wie bisher (parametrisierter 16 Bit-Addierer).
- Beim B-Operanden müssen die führenden Bits **vorzeichengerecht ergänzt** werden.
- Beim B-Operanden werden die letzten beiden Bitstellen abgeschnitten. Dies bedeutet ein **Quantisierungsrauschen**.

```
entity FIX_POINT_ADD is
port( A : in bit_vector(15 downto 0);      -- s3Q12 Format
      B : in bit_vector(15 downto 0);      -- s1Q14 Format
      RESULT : out bit_vector(15 downto 0) -- s4Q11 Format
);
end FIX_POINT_ADD;
architecture A of FIX_POINT_ADD is
component N_BIT_ADD is
  generic( N: integer:=8);
  port (A, B :in bit_vector(N-1 downto 0);
        CI :in bit;
        SUM:out bit_vector(N downto 0));
end component;
constant CI: bit := '0';
signal OPA, OPB: bit_vector(15 downto 0);      -- 16 Bit
signal TEMP_RES: bit_vector(16 downto 0);
begin
  OPA <= A;
  OPB <= B(15) & B(15) & B(15 downto 2);      -- 2 + 14 Bit
  ADD: N_BIT_ADD
    generic map(N=>16)
    port map( A=>OPA, B=>OPB, CI=>CI, SUM=>TEMP_RES);
  RESULT <= TEMP_RES(16 downto 1);
end A;
```

Auf welche Weise ist das Ergebnis Q-Format definiert?

Anpassung der Kommastelle

Parametrisierung auf 16 Bit !

Arithmetik in VHDL (1)

- Die Verwendung Arithmetik Operatoren erfordert entweder den Datentyp `signed` oder `unsigned` und die Einbindung der Bibliothek `ieee.numeric_std`:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;  
...  
signal OPA, OPB: signed(17 downto 0;  
signal PROD: signed(35 downto 0);  
...  
PROD <= OPA * OPB;
```

- Tabelle der synthesefähigen Vergleichsoperatoren:

| Vergleichsoperator | Bedeutung | Beispiel |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| = | gleich | ... when A = B ... |
| /= | ungleich | ... when A /= B ... |
| < | kleiner | ... when A < B ... |
| <= | kleiner oder gleich | ... when A <= B ... |
| > | größer | ... when A > B ... |
| >= | größer oder gleich | ... when A >= B ... |

Arithmetik in VHDL (2)

- Tabelle der synthesefähigen Arithmetikoperatoren:

| Operator | Bedeutung | Beispiel | Synthesefähigkeit |
|----------|--|---------------------------|---|
| + | Addition | $Y \leq A + B$ | synthesefähig |
| - | Subtraktion | $Y \leq A - B$ | synthesefähig |
| abs | Absolutwertbildung | $Y \leq \text{abs}(A)$ | synthesefähig |
| * | Multiplikation | $Y \leq A * B$ | synthesefähig |
| / | Division | $Y \leq A / B$ | meist nicht synthesefähig |
| ** | Potenzbildung | $Y \leq 2^{**}A$ | nur Potenzen von 2 erlaubt (Links-Schieben) |
| mod | Rest der Division A/B Das Vorzeichen des Ergebnisses ist gleich dem von B. | $Y \leq A \text{ mod } B$ | synthesefähig falls B Zweierpotenz |
| rem | Rest der Division A/B. Das Vorzeichen des Ergebnisses ist gleich dem von A. | $Y \leq A \text{ rem } B$ | synthesefähig falls B Zweierpotenz |

Arithmetik in VHDL (3)

- **Tabelle der synthesefähigen Arithmetikoperatoren (Forts.):**

| Operator | Bedeutung | Beispiel | Synthesefähigkeit |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| shift_left() | Links schieben um N Bit | $Y \leq \text{shift_left}(A, 3)$ | synthesefähig; die höchstwertigen Bits gehen verloren, rechts wird mit Nullen aufgefüllt |
| shift_right() | Rechts schieben um N Bit | $Y \leq \text{shift_right}(A, 3)$ | synthesefähig; die niederwertigen Bits gehen verloren, links wird vorzeichengerecht ergänzt |
| rotate_left() | Links rotieren um N Bit | $Y \leq \text{rotate_left}(A, 2)$ | synthesefähig; die links heraus geschobenen Bits werden rechts hinein geschoben |
| rotate_right() | Rechts rotieren um N Bit | $Y \leq \text{rotate_right}(A, 2)$ | synthesefähig; die rechts heraus geschobenen Bits werden links hinein geschoben |

Arithmetik in VHDL (4)

- Wichtige Konversionsfunktionen der Bibliothek `ieee.numeric_std`:

| Konversionsfunktion | ARG1 | ARG2 | Ergebnistyp |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <code>to_integer (ARG1)</code> | unsigned signed | - - | integer integer |
| <code>unsigned (ARG1)</code> | signed std_logic_vector | - - | unsigned unsigned |
| <code>to_unsigned (ARG1, ARG2)</code> | natural | Anzahl der unsigned Bits | unsigned |
| <code>signed (ARG1)</code> | unsigned std_logic_vector | - - | signed signed |
| <code>to_signed (ARG1, ARG2)</code> | integer | Anzahl der signed Bits | signed |
| <code>resize (ARG1, ARG2)</code> | signed unsigned | Anzahl der Bits des Ergebnisses | signed unsigned |

Der Datentyp `integer` (1)

- Kein Zugriff auf einzelne Bits einer `integer`-Zahl möglich.
- Unterstützt keinen automatischen Zahlenbereichsüberlauf, so wie er in HW existiert.
- `integer` (vorzeichenbehaftete) oder `natural` (vorzeichenlose) Zahlen verwenden ohne weitere Einschränkung des Zahlenbereichs immer 32-Bit-Zahlen => verwende eine `subtype`-Deklaration:

```
subtype INT_4BIT is integer range -8 to 7;  
signal A,B,SUM : INT_4BIT;  
begin  
    ...  
    SUM <= A + B;  
    ...
```

Der Datentyp integer (2)

- **Operationen über Integer:**

- **+** **binary oder unary**
- **-** **binary oder unary**
- ***** **Multiplikation**
- **/** **Division**
- **mod** **Modulo**
- **rem** **Remainder**
- **abs** **Absolutwert**
- ****** **Exponent**

Der Datentyp integer (3)

- Indizierter Zugriff auf einzelne Bits eines Signalvektors mit dem Datentyp integer

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;           -- Erforderlich für indizierten Zugriff
entity IND_ZUGRIFF is
    port( ZAHL: in signed(15 downto 0);
          BITADDR: in std_logic_vector(3 downto 0);
          BITWERT: out std_logic
    );
end IND_ZUGRIFF;
architecture A of IND_ZUGRIFF is
begin
    BITWERT <= ZAHL(to_integer(unsigned(BITADDR)));
end A;
```

- Weitere Anwendungen:
 - Multiplexer, Demultiplexer
 - RAM- und ROM-Speicher

**Beachte die beiden
erforderlichen
Datentypkonversionen!**

Datentypen in VHDL

